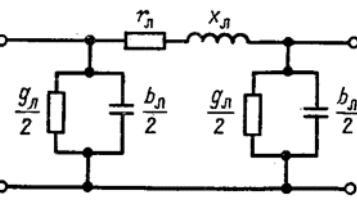
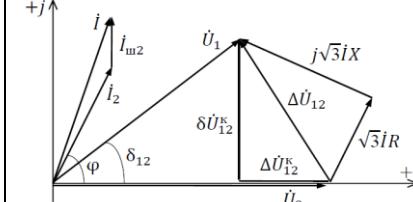


Код, направление подготовки	13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Направленность (профиль)	Электроэнергетические системы и сети
Форма обучения	Очная
Кафедра-разработчик	Радиоэлектроники и электроэнергетики
Выпускающая кафедра	Радиоэлектроники и электроэнергетики

5 семестр

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
УК-1 ПК-1 ПК-2	1. В простой замкнутой сети- Выберите правильное утверждение Выберите один правильный ответ.	1. Электроприёмники получают электроэнергию с двух сторон и только от одного источника питания 2. Электроприёмники получают электроэнергию с двух сторон и от одного или двух источников питания. 3. Электроприёмники получают электроэнергию с двух и более сторон.	Низкий уровень
УК-1 ПК-2 ПК-3	2. Разомкнутая сеть это- Выберите правильное утверждение Выберите один правильный ответ.	1. Сеть, электроприёмники которой получают электроэнергию с одной стороны и от одного источника питания 2. Сеть, электроприёмники которой получают электроэнергию с двух сторон и от одного источника питания 3. Сеть, электроприёмники которой получают электроэнергию с двух и более сторон.	Низкий уровень
УК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5	3. Схема замещения каких ВЛЭП показана на рисунке?  Выберите один правильный ответ.	1. 220 кВ и выше 2. 110 кВ 3. 0,38-35 кВ	Низкий уровень
УК-1 ПК-1 ПК-5	4. К установленнымся режимам работы относятся: Выберите один правильный ответ.	1. Нормальный и ремонтный. 2. Нормальный, послеаварийный и аварийный. 3. Нормальный, ремонтный и послеаварийный	Низкий уровень
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3	5. В каких ВЛ наблюдается избыток зарядной мощности? Выберите один правильный ответ.	1. Для ВЛ 220 кВ и выше. 2. Для ВЛ 110 кВ и ниже. 3. Для ВЛ 35 кВ и выше.	Низкий уровень
УК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5	6. Как определить протяжённость ВЛ, зная суммарную зарядную мощность Q и среднее значение	1. $L = \frac{Q}{Q_c^{100}}$ 2. $L = \frac{10Q}{Q_c^{100}}$	Средний уровень

	зарядной мощности на 100 км Q_c^{100} для заданного класса напряжения? Выберите один правильный ответ.	$3. L = \frac{100Q}{Q_c^{100}}$	
УК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4	7. Статические характеристики нагрузки позволяют: Выберите все правильные ответы.	1. Определить падение напряжения у Потребителя. 2. Определить степень изменения нагрузки при единичном изменении частоты и напряжения. 3. Определить потери напряжения у Потребителя. 4. Определить состав комлексной нагрузки. 5. Уточнить расчёты при значительных отклонениях напряжений, для тяжёлых, послеаварийных (ремонтных) режимов.	Средний уровень
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5	8. Для кольцевых сетей можно использовать метод эквивалентных длин если: Выберите один правильный ответ.	1. $X_0 / R_0 = \text{const} *$ 2. $X_0 = \text{const}, R_0 - \text{мало}$ 3. $R_0 = \text{const}, X_0 - \text{мало}$ 4. $X_0 - \text{мало}, R_0 - \text{мало}$	Средний уровень
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5	9. Работа ВЛ на холостом ходу приводит к: Выберите один правильный ответ.	1. Напряжения на конце и в начале участка одинаковы. 2. ВЛ не может работать на холостом ходу. 3. Занижению напряжения в конце линии. 4. Завышению напряжения в конце линии.	Средний уровень
УК-1 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5	10. Максимально допустимые рабочие напряжения превышают номинальные на: Выберите один правильный ответ.	1. 10 % для всех классов напряжений 2. 15% - $U_{\text{ном}} \leq 220 \text{ кВ}$, 10% - $220 < U_{\text{ном}} < 500 \text{ кВ}$, 5% - $U_{\text{ном}} > 500 \text{ кВ}$. 3. 10% - $U_{\text{ном}} < 500 \text{ кВ}$, 5% - $U_{\text{ном}} > 500 \text{ кВ}$	Средний уровень
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4	11. Какой параметр можно не учитывать в схеме замещения показанной на рисунке для ЛЭП напряжением 110 кВ и ниже.	1. Активную проводимость линии. 2. Емкостную проводимость линии. 3. Активное сопротивление линии. 4. Индуктивное сопротивление линии.	Средний уровень
			
	Выберите один правильный ответ.		
УК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5	12. Падение напряжения — это: Выберите все правильные ответы.	1. разность векторов начала и конца рассматриваемого участка электропередачи 2. разность модулей векторов начала и конца рассматриваемого участка электропередачи 3. модуль разности векторов начала и конца рассматриваемого участка электропередачи	Средний уровень
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5	13. В каком случае режим работы длинной линии электропередачи может иметь активно – емкостной характер? Выберите один правильный ответ	1. Когда нагрузка состоит только из двигателей. 2. Когда в нагрузке появляются мощные выпрямители. 3. Когда линия работает без нагрузки, на холостом ходу.	Средний уровень

УК-1 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5	14. Если составе комплексной нагрузки 85% двигательная и 5% осветительная и 10% прочая то Выберите один правильный ответ.	1. Нагрузка имеет чисто индуктивный характер. 2. Нагрузка имеет активно - индуктивный характер. 3. Нагрузка имеет чисто емкостной характер. 4. Нагрузка имеет активно - емкостной характер.	Средний уровень
УК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5	15. Потеря напряжения — это: Выберите один правильный ответ.	1. разность векторов начала и конца рассматриваемого участка электропередачи 2. разность модулей векторов начала и конца рассматриваемого участка электропередачи 3. модуль разности векторов начала и конца рассматриваемого участка электропередачи	Средний уровень
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3	16. Индуктивное сопротивление фазы одноцепной транспонированной воздушной ЛЭП с одним проводом в фазе могут определяться: Выберите все правильные ответы.	1. $X_0 = 0,1445\ell g \frac{D_{cp}}{r} + 0,0157$ 2. $X_0 = 0,1447\ell g \sqrt{\frac{d_{ac}d_{bf}d_{cd}}{d_{ad}d_{be}d_{cf}}} + 0,0157$ 3. $R = \rho \frac{\ell}{F}$ 4. $X_0 = 0,1445\ell g \frac{D_{cp}}{r_s} + \frac{0,0157}{m}$ 5. $X_0 = 0,1445\ell g \frac{D_{cp}}{r_s} +$ $+ 0,1447\ell g \sqrt{\frac{d_{ac}d_{bf}d_{cd}}{d_{ad}d_{be}d_{cf}}}$ 6. $X_0 = 0,1445\ell n \frac{D_{cp}}{r} + 0,0157$	Высокий уровень
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-5	17. Какой характер имеет нагрузка и как изменяется напряжение в конце электропередачи.  Выберите правильный ответ.	1. Нагрузка индуктивная, а напряжение в конце электропередачи возросло. 2. Нагрузка индуктивная, а напряжение в конце электропередачи уменьшилось. 3. Нагрузка емкостная, а напряжение в конце электропередачи возросло. 4. Нагрузка активно-емкостная, а напряжение в конце электропередачи уменьшилось. 5. Нагрузка активно-емкостная, а напряжение в конце электропередачи возросло. 6. Нагрузка активно-индуктивная, а напряжение в конце электропередачи уменьшилось. 7. Нагрузка емкостная, а напряжение в конце электропередачи уменьшилось.	Высокий уровень
УК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5	18. Модуль напряжения в начале ЛЭП (точка 1) при активно-индуктивной нагрузке определяется формулой (точка 2): Выберите правильный ответ.	1. $U_1 = \sqrt{(U_2 + \Delta U_{12}^k)^2 + (\delta U_{12}^k)^2}$ 2. $U_1 = \sqrt{(U_2 - \Delta U_{12}^k)^2 + (\delta U_{12}^k)^2}$ 3. $U_1 = \sqrt{(U_2 - \Delta U_{12}^k)^2 - (\delta U_{12}^k)^2}$ 4. $\dot{U}_1 = \dot{U}_2 + \Delta U_{12}^k + j\delta U_{12}^k$. 5. $U_1 = U_2 + \Delta U_{12}^k + \delta U_{12}^k$. 6. $U_1 = \sqrt{(U_2 + \Delta U_{12}^k + \delta U_{12}^k)^2}$.	Высокий уровень
УК-1 ПК-1 ПК-3 ПК-4	19. Переменные потери для П-образной схемы замещения участка сети 1-2 - ВЛ (известна нагрузка в конце линии -2): Выберите правильный ответ.	1. $\Delta \dot{S}_{12} = \left(\frac{\Delta S_{12}^k}{U_1} \right)^2 Z_{12}$ 2. $\Delta \dot{S}_{12} = \left(\frac{S''_{12}}{U_1} \right)^2 Z_{12}$	Высокий уровень

		<p>3. $\Delta \dot{S}_{12} = \left(\frac{S_{12}^k}{U_2} \right)^2 Z_{12}$</p> <p>4. $\Delta \dot{S}_{12} = (U_2)^2 Y_{u2}$</p> <p>5. $\Delta \dot{S}_{12} = (U_1)^2 Y_{u1}$</p>	
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5	20. Число часов использования максимума по графику нагрузки определяется формулой: Выберите все правильные ответы.	<p>1. $\tau = (0,124 + T_{\max}/10^4)^2 8760$</p> <p>2. $T_{\max} = \frac{1}{P_{\max}} \int_0^T P(t) dt$</p> <p>3. $\tau = \frac{\sum_{i=1}^k \Delta P_i \Delta t_i}{\Delta P_{\max}}$</p> <p>4. $T_{\max} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i \Delta t_i}{P_{\max}}$</p> <p>5. $P_{cp} = \int_0^T \frac{P(t) dT}{T}$</p> <p>6. $T_{\text{наиб}} = \frac{\mathcal{E}_T}{P_{\text{наиб}}}$</p>	Высокий уровень

6 семестр

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5	1. Положительные и отрицательные отклонения напряжения согласно ГОСТ 32144-2013 составляют: Выберите один правильный ответ.	<p>1. $\pm 5\%$ нормально допустимые $\pm 10\%$ предельно допустимые отклонения от номинального значения напряжения электрической сети.</p> <p>2. не более 10% номинального значения напряжения электрической сети в течении 100% времени за неделю.</p> <p>3. $\pm 5\%$ нормально и предельно допустимые отклонения от номинального значения напряжения электрической сети в течении 100% времени за неделю.</p>	Низкий уровень
УК-1 ПК-2 ПК-5	2. К неустановившимся режимам работы сети относят: Выберите один правильный ответ.	<p>1. Послеаварийный</p> <p>2. Аварийный</p> <p>3. Временно допустимый.</p>	Низкий уровень
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3	3. К средствам регулирования напряжения относят: Выберите один правильный ответ.	<p>1. централизованное регулирование</p> <p>2. регулирование с помощью РПН трансформатора</p> <p>3. встречное регулирования</p>	Низкий уровень
УК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5	4. Отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения согласно ГОСТ 32144-2013 составляют: Выберите один правильный ответ.	<p>1. $\pm 5\%$ нормально допустимые $\pm 10\%$ предельно допустимые.</p> <p>2. $\pm 0,2$ Гц нормально допустимые $\pm 0,4$ Гц предельно допустимые</p> <p>3. ± 1 Гц нормально допустимые ± 5 Гц предельно допустимые</p>	Низкий уровень
УК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5	5. Какие показатели КЭ не относят к продолжительным изменениям характеристик напряжения? Выберите один правильный ответ.	<p>1. Положительные и отрицательные отклонения напряжения</p> <p>2. Импульсные напряжения</p> <p>3. Отклонение частоты</p> <p>4. Колебания напряжения и фликер</p>	Низкий уровень
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4	6. На трёхобмоточных трансформаторах устройства РПН устанавливают: Выберите один правильный ответ.	<p>1. на стороне высокого напряжения</p> <p>2. на стороне среднего напряжения если $U_{\text{ном}} > 500$</p>	Средний уровень

		<p>3. на стороне среднего напряжения если $U_{\text{ном}} > 500$ кВ и стороне высокого напряжения если $U_{\text{ном}} < 500$ кВ</p> <p>4. на стороне среднего напряжения если $U_{\text{ном}} > 220$ кВ и стороне высокого напряжения если $U_{\text{ном}} < 220$ кВ</p>	
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5	7. Устройство продольной компенсации: Выберите правильный ответ.	<p>1. уменьшает реактивную мощность, генерируемую в сеть ВЛ</p> <p>2. уменьшает общее реактивное сопротивление сети</p> <p>3. уменьшает общее активное сопротивление сети</p> <p>4. увеличивает реактивную мощность, генерируемую в сеть ВЛ.</p>	Средний уровень
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5	8. Средствами регулирования частоты могут служить: Выберите правильный ответ.	<p>1. трансформаторы с РНП и ПБВ</p> <p>2. БСК, СТК, шунтирующие реакторы</p> <p>3. синхронные компенсаторы в режиме перевозбуждения и недовозбуждения</p> <p>4. линейные и вольтодобавочные трансформаторы</p> <p>5. генераторы на электростанциях</p>	Средний уровень
УК-1 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5	9. Выбор проводников ЛЭП проводят (на первом этапе без учёта дополнительных технических ограничений): Выберите все правильные ответы	<p>1. По экономической плотности тока</p> <p>2. по экономическим интервалам</p> <p>3. по допустимой потере напряжения</p> <p>4. по коронированию ВЛ</p> <p>5. по термической стойкости</p>	Средний уровень
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5	10. Максимально допустимые рабочие напряжения превышают номинальные на: Выберите один правильный ответ.	<p>1. 10 % для всех классов напряжений</p> <p>2. 15% - $U_{\text{ном}} \leq 220$ кВ,</p> <p>10% - $220 < U_{\text{ном}} < 500$ кВ,</p> <p>5% - $U_{\text{ном}} > 500$ кВ.</p> <p>3. 10% - $U_{\text{ном}} < 500$ кВ,</p> <p>5% - $U_{\text{ном}} > 500$</p>	Средний уровень
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5	11. В сетях 6(10) кВ при расчётах напряжения на шинах потребителя можно пренебречь: Выберите один правильный ответ.	<p>1. продольной составляющей падения напряжения</p> <p>2. поперечной составляющей падения напряжения</p> <p>3. нельзя пренебречать составляющими падения напряжения</p> <p>4. продольной составляющей при условии малых $\cos\varphi$</p>	Средний уровень
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5	12. Для регулирования напряжения с помощью устройств вырабатывающих реактивную мощность используют Выберите все правильные ответы.	<p>1. батареи статических конденсаторов</p> <p>2. трансформаторы с РНН</p> <p>3. статические тиристорные компенсаторы</p> <p>4. синхронные компенсаторы в перевозбуждённом режиме</p> <p>5. шунтирующие реакторы</p> <p>6. синхронные компенсаторы в недовозбуждённом режиме</p>	Средний уровень
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4	13. Если линейный регулировочный трансформатор имеет комплексный коэффициент трансформации, то такое регулирование может быть: Выберите один правильный ответ.	<p>1. продольным</p> <p>2. поперечным</p> <p>3. продольно-поперечным</p> <p>4. поперечным и продольно-поперечным</p> <p>5. продольным, поперечным и продольно-поперечным</p>	Средний уровень
УК-1 ПК-2 ПК-3	14. При соединении по схеме звезды мощность БСК определяется: Выберите один правильный ответ.	<p>1. $Q_{\text{БСК}} = U^2 B$</p> <p>2. $Q_{\text{БСК}} = 3U^2 B$</p> <p>3. $Q_{\text{БСК}} = \sqrt{3}U^2 B$</p>	Средний уровень
УК-1 ПК-1	15. При аварийном отключении генераторной мощности в	1. имеется статизм характеристики регулирования генераторов	Средний уровень

ПК-2 ПК-3 ПК-4	энергосистеме изменение частоты не произойдёт если: Выберите один правильный ответ.	2. имеется достаточный резерв генерирующей мощности 3. имеется регулирующий эффект нагрузки	
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5	16. Если в ЭС изменилась выдача активной мощности на величину $\Delta P_e > 0$, а выдача реактивной генераторной мощности осталась неизменной, то изменение частоты в ЭС определяется: Выберите правильный ответ.	1. $\Delta f = \frac{\Delta P_e \cdot \partial(\sum Q_n)/\partial f}{\Delta}$ 2. $\Delta f = \frac{\Delta P_e \cdot \partial(\sum P_n)/\partial U}{\Delta}$ 3. $\Delta f = \frac{\Delta P_e \cdot \partial(\sum P_n)/\partial f}{\Delta}$ 4. $\Delta f = -\frac{\Delta P_e \cdot \partial(\sum Q_n)/\partial U}{\Delta}$ 5. $\Delta f = \frac{\Delta P_e \cdot \partial(\sum Q_n)/\partial U}{\Delta}$	Высокий уровень
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5	17. Изменение напряжения в ЭС при изменении выдачи реактивной мощности генератора и постоянстве активной можно определить по формуле: Выберите правильный ответ.	1. $\Delta U = \frac{\Delta Q_e \cdot \partial(\sum Q_n)/\partial f}{\Delta}$ 2. $\Delta U = -\frac{\Delta Q_e \cdot \partial(\sum P_n)/\partial U}{\Delta}$ 3. $\Delta f = -\frac{\Delta Q_e \cdot \partial(\sum Q_n)/\partial f}{\Delta}$ 4. $\Delta U = -\frac{\Delta Q_e \cdot \partial(\sum P_n)/\partial f}{\Delta}$ 5. $\Delta U = \frac{\Delta Q_e \cdot \partial(\sum P_n)/\partial U}{\Delta}$	Высокий уровень
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5	18. Характеристика регулирования частоты генератора может быть: Выберите все правильные ответы.	1. первичная 2. не регулируемая 3. астатическая 4. статическая 5. вторичная 6. полурегулируемая	Высокий уровень
УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5	19. Расчётная мощность компенсирующего устройства БСК (без приведения к номинальной мощности БСК) для участка сети 1-2 с нагрузкой в узле 2 определяется формулой: Выберите все правильные ответы.	1. $Q_{ky} = \frac{(U_{2don} - U_2)(U_{2don}U_2 - (P_2R_{12} + Q_2X_{12}))}{U_2X_{12}}$ 2. $Q_{ky} = \frac{(U_{2don} - U_1)(U_{2don}U_1 - (P_2R_{12} - Q_2X_{12}))}{U_1X_{12}}$ 3. $Q_{ky} = \frac{(U_{2don} - U_2)U_{2don}}{X_{12}}$ 4. $Q_{ky} = \frac{(U_{2don} - U_2)(P_2R_{12} + Q_2X_{12})}{U_2X_{12}}$ 5. $Q_{ky} = \frac{(U_{2don}U_2 - (P_2R_{12} + Q_2X_{12}))}{X_{12}}$ 6. $Q_{ky} = \frac{(U_{2don} + U_2)(U_{2don}U_2 - (P_2X_{12} + Q_2R_{12}))}{U_2X_{12}}$	Высокий уровень
УК-1 ПК-1 ПК-3 ПК-4	20. Компенсирующие устройства используют Выберите все правильные ответы.	1. Для повышения $\cos\varphi$ сети 2. Для регулирования напряжения 3. Для регулирования частоты 4. Для повышения пропускной способности 5. Для выравнивания графиков нагрузки 6. Для снижения коронирования ВЛ	Высокий уровень